


Wiederholung

- ❑ Halbleiter
- ❑ p- und n-Leitung
- ❑ pn-Übergang
- ❑ Bipolar-Transistoren
- ❑ Feldeffekttransistoren (MOSFET)
 - Selbstsperrende MOSFET
 - Selbstleitende MOSFET



Wdh. Selbstsperrende n-MOS-MOSFETs

 
Spannung U_{GS} zwischen Gate und Source hat folgende Wirkung:



- $U_{GS} = +U$

Positive Ladungsträger auf der Gate-Elektrode, die negative Ladungsträger unter der Isolationsschicht induzieren.

Wdh. Selbstsperrende p-Kanal-MOSFETs

 

Wirkung:



- $U_{GS} = 0$

Kanal sperrt „selbstsperrend“

- $U_{GS} = -U$

Kanal wird mit positiven Ladungsträgern angereichert.
Kanal wird leitend. Man spricht von einem „**p-Kanal**“

Kennlinienfeld

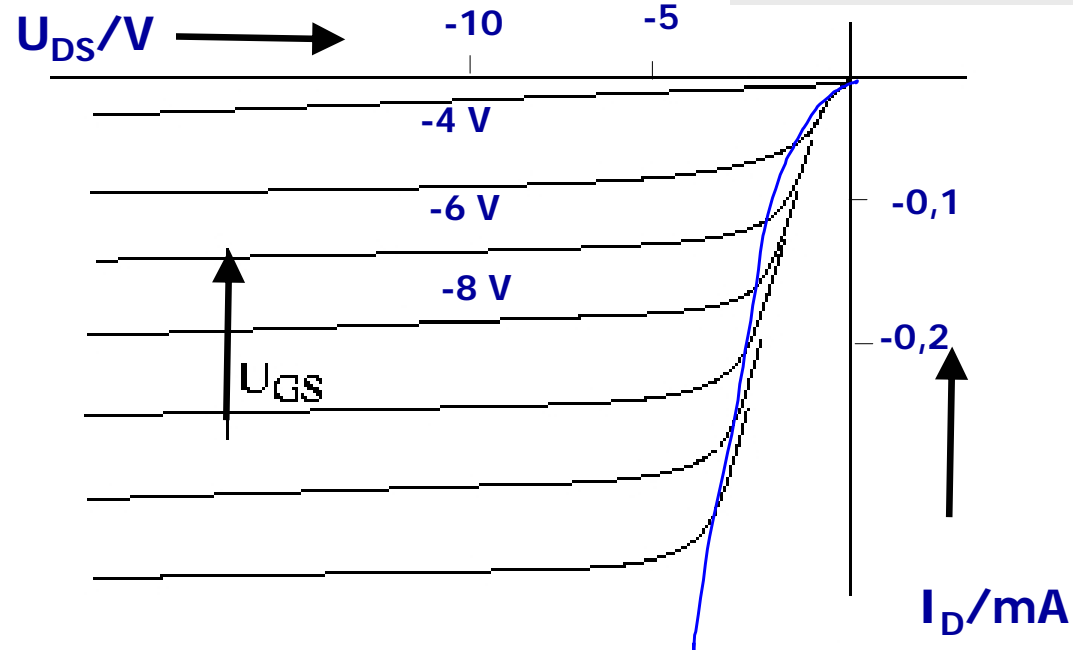 


Selbstleitende n-Kanal-MOSFETs

Kanal wird durch feste positive Ladungsträger, die in die SiO_2 -Schicht eingebaut werden, leitend gemacht.

Diese positiven Ladungsträger ziehen negative Ladungsträger an die Oberfläche des Wafers.

 ⇒ Kanal wird mit Ladungsträger angereichert.




Selbstleitende n-Kanal-MOSFETs

- Bereits ohne Steuerspannung ($U_{GS} = 0$) fließt ein Strom zwischen Drain und Source.
 - Um diesen Strom abzuschalten muss eine negative Spannung angelegt werden.
 - Spannungen beider Polaritäten sind notwendig. Diese werden bei selbstsperrenden MOSFETs nicht benötigt!
- ⇒ **Schaltkreise werden in der Regel aus selbstsperrenden Transistoren gebaut.**




Kennlinienfeld

 

Analog zu n-Kanal-MOSFETs gibt es selbstleitende p-Kanal-MOSFET

Schaltsymbole für MOSFETs

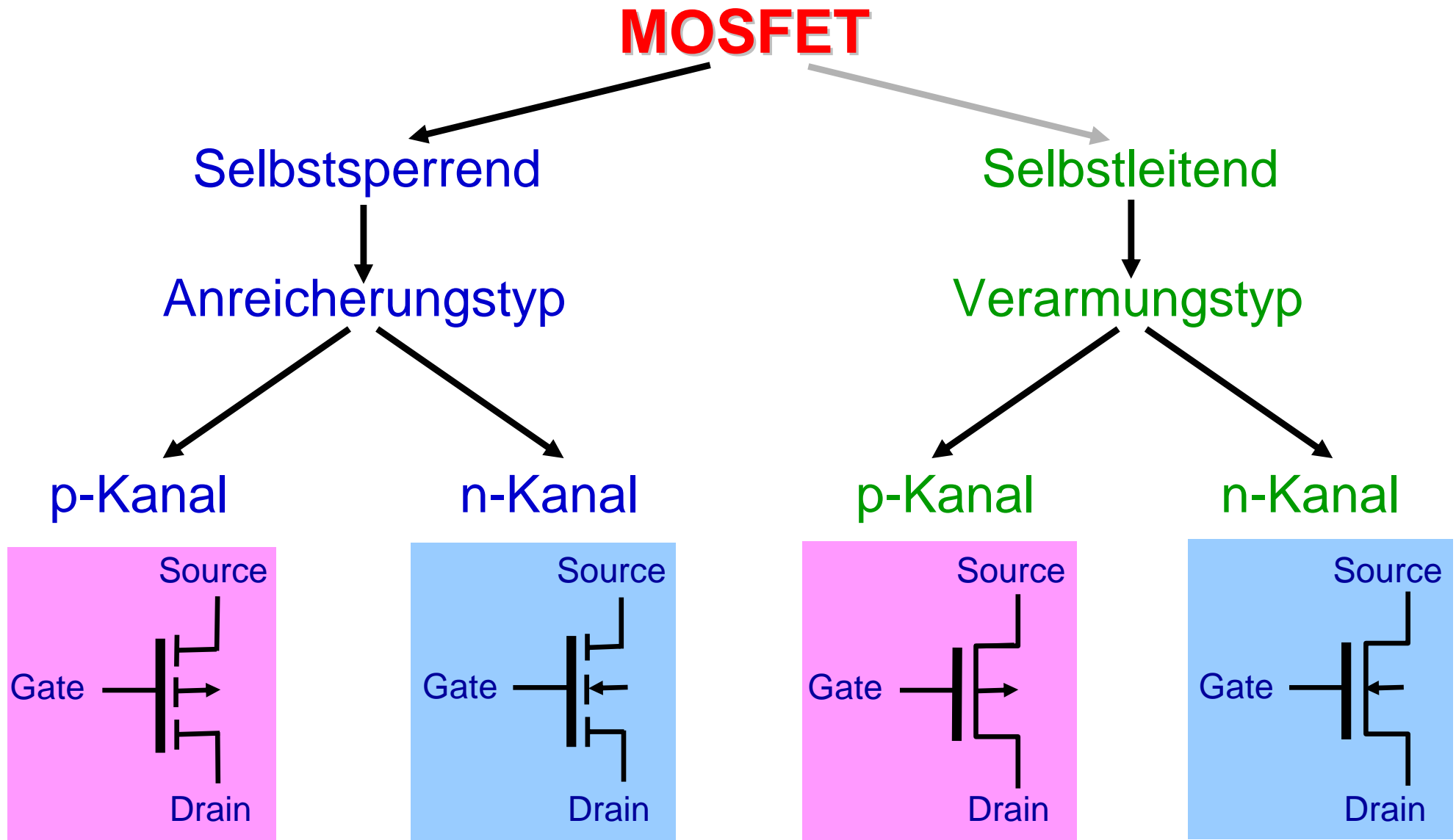

Anmerkungen

- Source und Drain sind physikalisch identisch und können (prinzipiell) vertauscht werden.
- Bei MOS Transistoren ist nur eine Sorte von Ladungsträgern für den Stromtransport verantwortlich



Video

Ein Chip entsteht



3.2.2 Schalterebene

MOS-Transistor kann als Ein/Aus-Schalter betrachtet werden.

Das Gate steuert den Strom zwischen Source und Drain


Im folgenden soll gelten:

- Hoher Spannungspegel (V_{dd} , meist 5 Volt) repräsentiert eine logische 1
- Niedriger Spannungspegel (GND oder V_{ss} , meist 0 Volt) repräsentiert eine logische 0




Transistor als Schalter


 
Ein (selbstsperrender) nMOS-Transistor (pMOS-Transistor) schaltet durch, wenn am Gate eine logische 1 (0) anliegt.



nMOS-Transistor

 

pMOS-Transistor

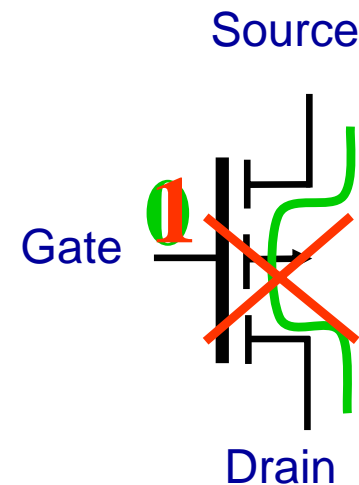 

Schaltfähigkeiten (1)

- Die "Stärken" einer logischen 1 oder 0 können unterschiedlich sein.
- Der nMOS-Transistor kann eine logische 0 gut durchschalten und eine logische 1 schlecht durchschalten. Beim pMOS-Transistor sind die Verhältnisse genau umgekehrt.



Schaltfähigkeiten (2)


- Die „Stärke“ einer logischen 0 wird also durch einen pMOS-Transistor abgeschwächt. Ebenso wird die Stärke einer logischen 1 durch einen nMOS-Transistor abgeschwächt.
- Um diesen Nachteil der beiden Transistorarten zu umgehen, werden pMOS- und nMOS-Transistoren parallel geschaltet → zuverlässige Durchschaltung beider Werte (0 und 1)

Ein solches Transistorpaar bezeichnet man als

Transmission-Gate




Transmission-Gate

 

g_1	g_2	Zustand
hohe Spannung	niedrige Spannung	sperrend
niedrige Spannung	hohe Spannung	leitend

An den Gates der Transistoren müssen komplementäre Signale anliegen.

Ergänzungen Transmission Gate

 

Leitend: $f_2 = "1"$, $f_1 = "0"$

1. Fall: $E = "0"$

$U_{G_2S} > 0 \Rightarrow$ nMOS leitet

$U_{G_1S} = 0 \Rightarrow$ pMOS sperrt

2. Fall: $E = "1"$

$U_{G_2S} = 0 \Rightarrow$ nMOS sperrt

$U_{G_1S} < 0 \Rightarrow$ pMOS leitet

Sperrend: $f_1 = "1"$, $f_2 = "0"$

1. Fall: $E = "0"$

$U_{G_2S} = 0 \Rightarrow$ nMOS sperrt

$U_{G_1S} > 0 \Rightarrow$ pMOS sperrt



2. Fall: $E = "1"$

$U_{G_2S} < 0 \Rightarrow$ nMOS sperrt

$U_{G_1S} = 0 \Rightarrow$ pMOS sperrt

Schalter und logische Verknüpfungen (1)

Inverter mit Arbeitswiderstand R

  

Schalter und logische Verknüpfungen (2)

Nachteil:

Bei der Darstellung des Funktionswertes 1 fließt ständig Strom und damit wird Energie verbraucht.


Besser:

Darstellung der logischen Werte als Spannungspegel ohne Stromverbrauch bei konstanten Eingangsvariablen




Schalter und logische Verknüpfungen (3)

Idealer Inverter (vereinfacht)

 

Ruhezustand

 

Aktiver Zustand

CMOS-Technologie

CMOS:

Complementary Metal Oxide Semiconductor

- **Die Funktionswerte werden über Spannungspegel repräsentiert.**
- **Es fließt kein Strom im statischen Zustand der Eingangsvariablen.**



Zusammenschaltung von p- und n-Kanal-MOSFETs

Man benutzt den einen Transistor als Lastwiderstand des anderen Transistors

$$U_E = 0$$

T_2 (n-MOS) sperrt

T_1 (p-MOS) leitet


$$\Rightarrow U_A \approx +U$$

$$U_E = +U$$


T_2 leitet

T_1 sperrt

$$\Rightarrow U_A \approx 0$$

 

Inverter in CMOS-Technologie

 

a	y
0	1
1	0


Funktionsweise:

- Ist $a = 0$, so wird der nMOS Transistor gesperrt, der pMOS Transistor leitet
 - ➔ am Ausgang liegt $V_{dd} = 1$
- Ist $a = 1$, so leitet der nMOS Transistor, der pMOS Transistor ist gesperrt
 - ➔ am Ausgang liegt $GND = 0$

Weder für $a=1$ noch für $a=0$ existiert ein leitender Pfad von V_{dd} zu $GND \Rightarrow$ kein Stromverbrauch bei konstanten Eingangsvariablen.

Stromverbrauch nur beim Übergang.

NAND-Funktion in CMOS

 


a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Funktionsweise:

- Nur wenn $a = 1$ und $b = 1$ sind beide nMOS Transistoren leitend
 - ➔ am Ausgang liegt $GND=0$
- Anderenfalls schaltet mindestens einer der beiden pMOS Transistoren durch
 - ➔ am Ausgang liegt $V_{dd} = 1$

NOR-Funktion in CMOS

 

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Funktionsweise:

- Nur wenn $a = 0$ und $b = 0$ sind beide pMOS Transistoren leitend
- ➔ am Ausgang liegt $V_{dd} = 1$
- Anderenfalls schaltet mindestens einer der beiden nMOS Transistoren durch
- ➔ am Ausgang liegt $GND = 0$

CMOS-Schaltungen


Prinzipieller Aufbau einer CMOS-Schaltung für eine n-stellige Boolesche Funktion:

- Pull-up Netz (p-Netz)
- Pull-down Netz (n-Netz)

$$P(x_1, \dots, x_n)$$

$$N(x_1, \dots, x_n)$$

$$P() = f() = \overline{N()}$$

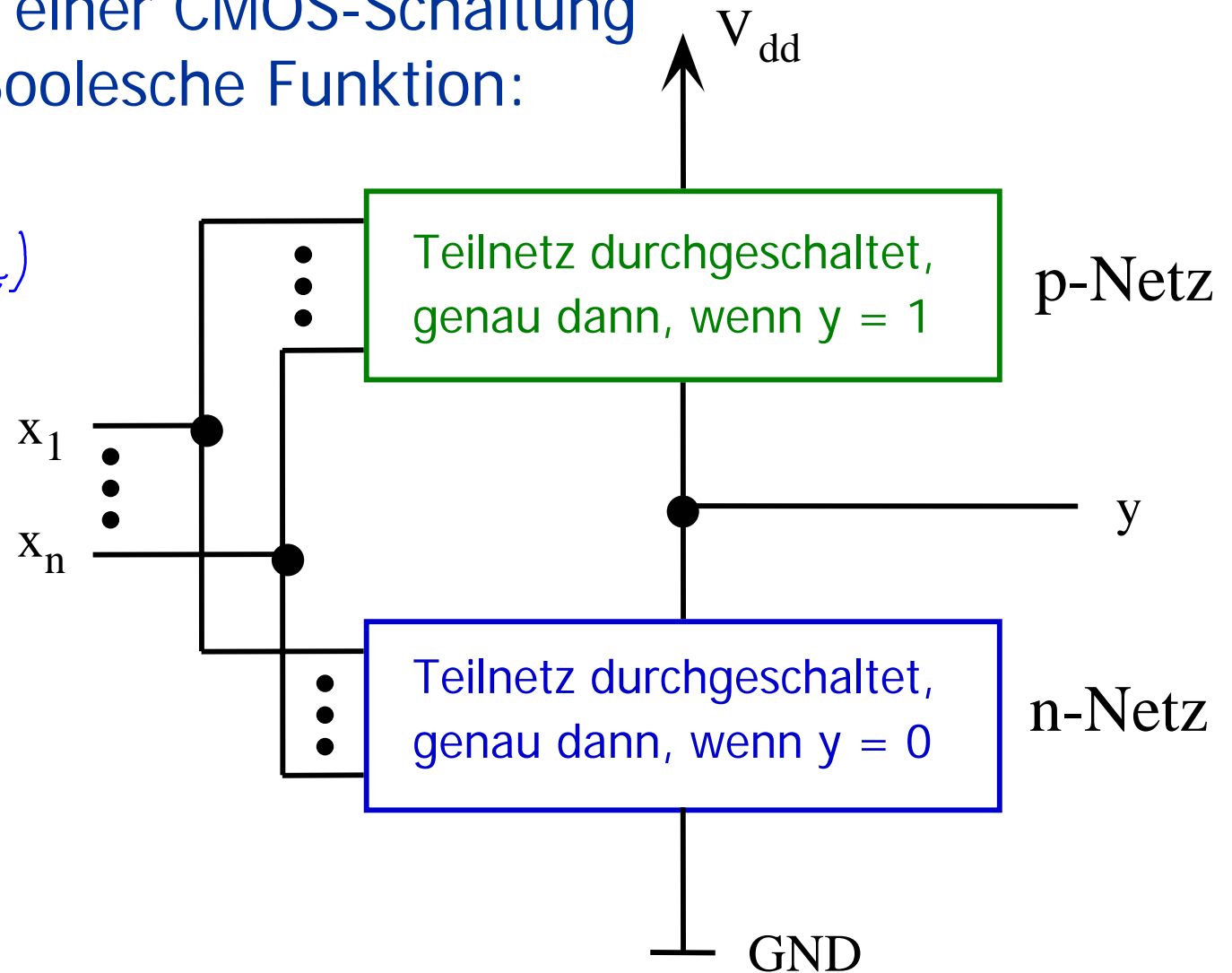


Beispiel

$$y = f(a, b, c, d) = \overline{a \wedge b \vee c \wedge d}$$

• R-Netze $y = \overline{a \wedge b} \wedge \overline{c \wedge d} = (\overline{a \vee b}) \wedge (\overline{c \vee d})$

Achtung! pMOS invertiert!

 • N-Netze $\overline{y} = a \wedge b \vee c \wedge d$



Prinzipieller Aufbau einer CMOS-Schaltung

2 Teilnetze:

- p-Netz: durchgeschaltet, wenn $y = 1$ sein soll
- n-Netz: durchgeschaltet, wenn $y = 0$ sein soll

Dies geht jedoch **nicht** für beliebige Boolesche Funktionen.

Nur solche Disjunktionen und Konjunktionen, bei denen alle Variablen negiert vorkommen, lassen sich so realisieren (p-Netz schaltet bei logischer 0)

Für andere Boolesche Funktionen: Zusammensetzen aus einfacheren Funktionen (vgl. Abschnitt 3.1)

