

Kontemplation und Motivation

- Bisher: zweistufige Realisierung von Schaltnetzen.
Erst UND-Gatter dann ODER-Gatter, oder umgekehrt
➔ kurze Signallaufzeiten
- Minimierungsverfahren:
 - möglichst wenig Gattereingänge sowie
 - möglichst wenig UND- und ODER-Gatter
- Unterschiedliche Bausteinformate (AND3, AND4, OR5) ergeben **Probleme** für die Automatisierung des Chip-Designs



Komplexere Bausteine

- Verwenden von komplexeren Standardbausteinen zur Realisierung logischer Funktionen durch
 - Multiplexer/Demultiplexer/Decoder
 - Speicherbausteine sowie
 - programmierbare Logikbausteine PLA, FPLA und PAL



3.3.3 Spezielle Strukturen

Anstelle aus logischen Gattern (UND, ODER, NICHT, NAND, NOR, ... usw.) lassen sich Schaltnetze auch mit komplexeren Standardbausteinen realisieren.

➔ Einfachere und oft flexiblere Realisierung

➤ Minimierung bedeutet hierbei dann nicht die Reduktion von Gattern.

➔ Es muss die Anzahl und Größe komplexer Bausteine reduziert werden.



Multiplexer


Ein **Multiplexer** (Abk.: **MUX**) ist ein Baustein mit mehreren Eingängen und einem Ausgang, wobei über n Steuerleitungen einer der 2^n Eingänge auf den Ausgang geschaltet wird.

Multiplexer werden nach ihrer Größe als **2^n : 1- Multiplexer** (alternativ als **1-aus- 2^n - Multiplexer**) klassifiziert.




Multiplexer

 Schaltbild und logisches Verhalten eines 4:1-Multiplexers



Steuerung der Signalpfade

 

b	a
0	0
1	0

Multiplexer

Ein Multiplexer kann nicht nur zur Steuerung von Datenflüssen sondern auch zur Realisierung logischer Funktionen verwendet werden.

Man kann mit einem $2^n: 1$ - Multiplexer eine logische Funktion mit $n+1$ Variablen implementieren.

Hierzu wird die sog. **Implementierungstabelle** verwendet.



Implementierungstabelle

- Die Tabelle besteht aus:
 - 2^n Spalten für die möglichen Belegungen der n Steuereingänge $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$
 - 2 Zeilen für die negierte und nicht negierte $(n+1)$ -te Variable x_n
- In die Tabelle werden die Funktionswerte in Abhängigkeit von den Variablen eingetragen.
- Anschließend betrachtet man jede Spalte für sich und ordnet ihr eine einstellige Funktion $g \in \{0, 1, \bar{x}_n, x_n\}$ zu, mit der dann der Eingang belegt wird, der zu der entsprechenden Steuervariablen-Kombination gehört.



Beispiel

Realisierung einer Funktion mit Multiplexer:

$n = 3$
 $2^3 = 8$ - MUX


$$f = \bar{a}c \vee \bar{b}c \vee ab\bar{c}$$

$$f = \cancel{\bar{c}\bar{b}.0} \vee \bar{c}\bar{b}.a \vee \underline{c\bar{b}.1} \vee cba\bar{a}$$

Implementierungstabelle bei Wahl von b und c als Steuereingänge:

cb	00	01	10	11
a = 0	0	0	1	1
a = 1	0	1	1	0
g =	0	a	1	\bar{a}

Realisierung

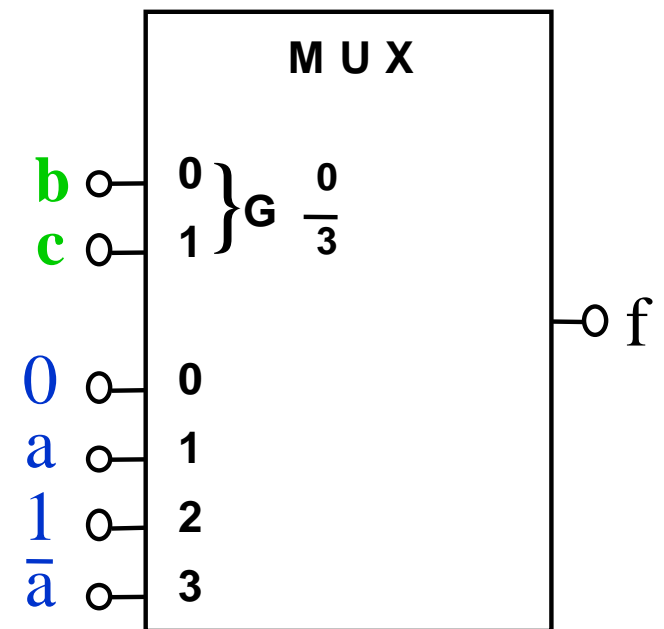

Beispiel 2


Realisierung einer Funktion mit Multiplexer:

$$f = \bar{a}c \vee \bar{b}c \vee ab\bar{c}$$

Implementierungstabelle bei Wahl von a und b als Steuereingänge :

b a	0 0	0 1	1 0	1 1
c = 0	0	0	0	1
c = 1	1	1	1	0
g =	c	c	c	\bar{c}

Realisierung :

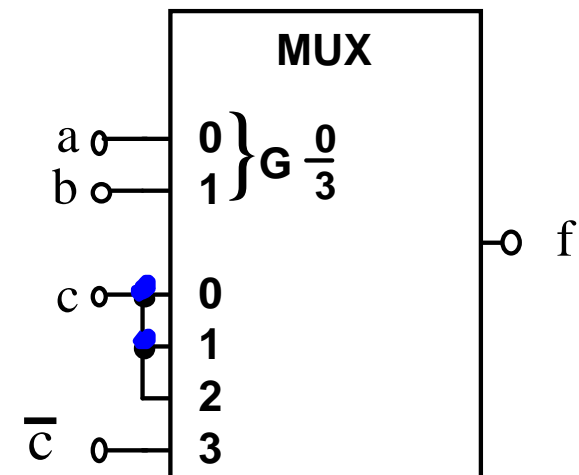

Shannonscher Entwicklungssatz

Man kann auch Teilfunktionen mit einem Multiplexer realisieren.

Hierzu verwendet man den Shannonschen Entwicklungssatz.

Wdh.: Shannonentwicklung nach c:

$$f(\mathbf{a},\mathbf{b},c) = [c \wedge f(\mathbf{a},\mathbf{b},1)] \vee [\bar{c} \wedge f(\mathbf{a},\mathbf{b},0)]$$

Vorgehensweise:

Die Funktion wird nach allen Steuervariablen des Multiplexers entwickelt, die verbleibenden Restfunktionen sind an die entsprechenden Eingänge des Multiplexers zu führen.



Beispiel

Die Funktion

$$f = \bar{a} c \vee \bar{b} c \vee a b \bar{c}$$

soll mit einem 2:1 - Multiplexer und Gattern entworfen werden. Steuervariable des Multiplexers sei c

Entwicklung nach c :

$$f = c \cdot (\bar{a} \vee \bar{b}) \vee \bar{c} \cdot a b$$

$$f(c=1) = \bar{a} \vee \bar{b} = \overline{a b}$$

$$f(c=0) = a b$$

Realisierung:

