

3.3.3 Spezielle Strukturen

Anstelle aus logischen Gattern (UND, ODER, NICHT, NAND, NOR, ... usw.) lassen sich Schaltnetze auch mit komplexeren Standardbausteinen realisieren.


➔ Einfachere und oft flexiblere Realisierung

➤ Minimierung bedeutet hierbei dann nicht die Reduktion von Gattern.

➔ Es muss die Anzahl und Größe komplexer Bausteine reduziert werden.

Multiplexer

 Schaltbild und logisches Verhalten eines 4:1-Multiplexers



Steuerung der Signalpfade

Demultiplexer / Dekoder

➤ Der Demultiplexer hat einen Enable-Eingang **e** sowie **n** Eingänge **s_i** für eine Dualziffer, die an den **2ⁿ** Ausgängen **a_j** dekodiert bereitgestellt wird.


- Enable-Eingang (**e = 0**), dann liegen alle Ausgänge auf **0**
- Sonst wird eine 2-bit-Zahl dekodiert, z. B. wird bei Anlegen der Zahl 2 (**s₁ = 1, s₀ = 0**) der Ausgang **a₂ = 1** und alle anderen Ausgänge bleiben **0**.

Der Demultiplexer wird deshalb auch Dekoder genannt.

Realisierung

$$s = a \leftrightarrow b \leftrightarrow c _ \\ = a \bar{b} \bar{c} \vee a b \bar{c} \vee a b c \vee \bar{a} \bar{b} c \\ = \text{MINt}(1,2,4,7)$$
 
$$\ddot{u} = a b \vee a c \vee b c \\ = \text{MINt}(3,5,6,7)$$



Multiplexer


Ein **Multiplexer** (Abk.: **MUX**) ist ein Baustein mit mehreren Eingängen und einem Ausgang, wobei über **n** Steuerleitungen einer der **2ⁿ** Eingänge auf den Ausgang geschaltet wird.

Multiplexer werden nach ihrer Größe als **2ⁿ: 1-Multiplexer** (alternativ als **1-aus-2ⁿ-Multiplexer**) klassifiziert.

Demultiplexer / Dekoder

Der zum Multiplexer korrespondierende Baustein, der einen Eingang abhängig von **n** Steuerleitungen auf einen von **2ⁿ** Ausgängen schaltet, heißt **Demultiplexer**.

Beispiel:

 

Schaltbild und logisches Verhalten eines 1-auf-4-Demultiplexers

Realisierung logischer Funktionen durch Dekoder

➤ Ein Dekoder erzeugt alle **2ⁿ** Minterme seiner **n** Steuervariablen.

Beispiel: Berechnung der Anzahl Einsen: $f(a,b,c) = a + b + c$

Summe	s	a	b	c	f	ü	S
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1
	0	1	0	0	1	1	0
	1	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	2	1	0
	1	1	0	0	2	1	0
	1	1	1	0	3	1	1


Realisierung mittels Speicherbausteinen

Bei den bisher behandelten Bausteinen (Gatter, Multiplexer, Dekoder) war die Funktion fest vorgegeben.

➔ festverdrahtete Logik


Höherintegrierte Verknüpfungsbausteine müssen die Flexibilität bieten, an viele verschiedene Anwendungen anpassbar zu sein. Diese Anpassung wird als **Personalisierung** oder als **Programmierung** bezeichnet.

➔ mikroprogrammierte Logik

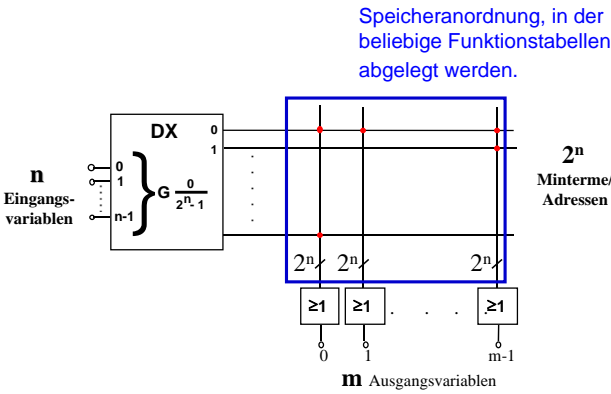


- Durch das Anlegen von Eingangssignalen wird eine Speicherzelle ausgewählt (adressiert) und der dort gespeicherte Funktionswert an den Ausgängen zur Verfügung gestellt.
- Die Leitungen, die den Dekoder verlassen, entsprechen den Mintermen von n Eingangsvariablen, also den Zeilen der Funktionstabelle.
- Das Speichern einer 1 für eine bestimmte Ausgangsvariable i bedeutet, dass dieser Minterm in die ODER-Verknüpfung am i-ten Ausgang einbezogen wird, eine 0 heißt, dass der Minterm nicht benutzt wird.

Speicherwerk im Rechner

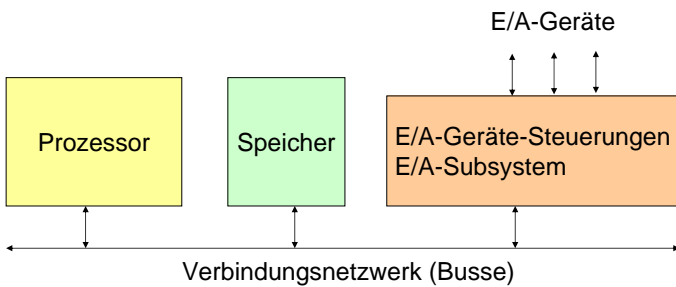


Speicherwerk: Allgemeine Struktur


Matrixanordnung

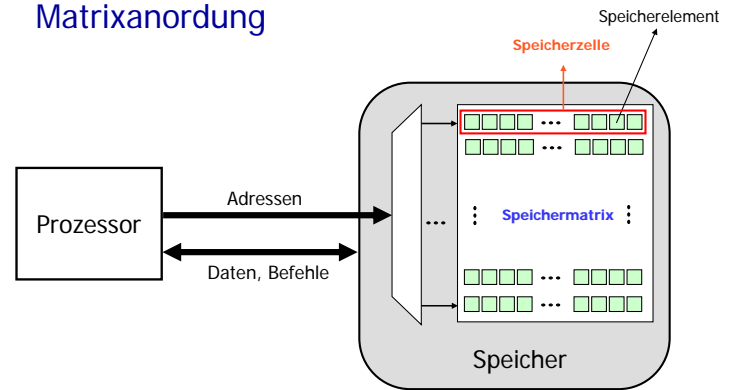

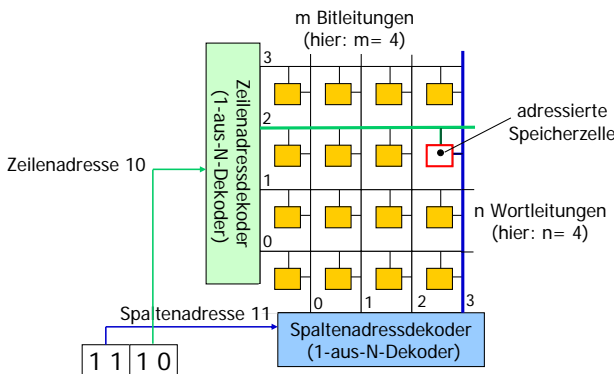Beispiel: Selektieren einer Speicherzelle aufgrund der gegebenen Speicheradresse



Organisation von Speicherbausteinen

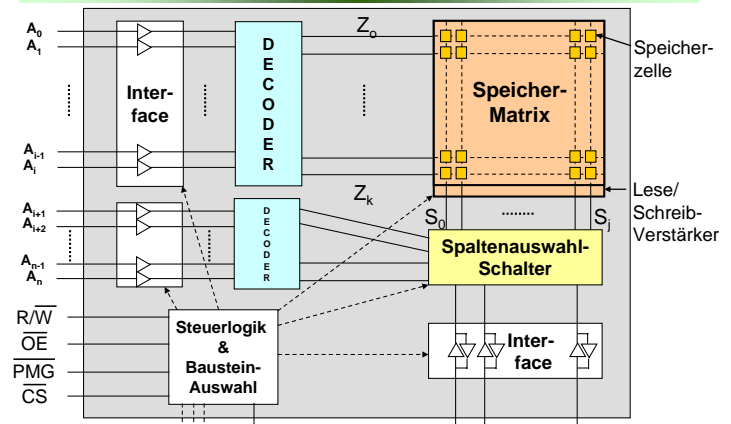

Beispiel

Ein Schaltnetz soll für alle 3-Bit-Eingangszahlen ihre Quadrate am Ausgang liefern.

Eingänge: e_2, e_1, e_0

Ausgänge: max. 6 Ergebnisstellen $a_5, a_4, a_3, a_2, a_1, a_0$

Funktionstabelle :


i	e_2	e_1	e_0	i^2	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	9	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	16	0	1	0	0	0	0
5	1	0	1	25	0	1	1	0	0	1
6	1	1	0	36	1	0	0	1	0	0
7	1	1	1	49	1	1	0	0	0	1

Lösung

a_1 und a_0 brauchen nicht mit dem Speicherbaustein erzeugt zu werden, sie können direkt abgelesen werden:


$$a_1 = 0, a_0 = e_0$$

 ➔ Zwei Ausgänge beim Speicherbaustein werden einspart.



Die Speicherbelegung entspricht (bis auf die 2 weggelassenen Spalten) genau der Funktionstabelle.

Speichertypen

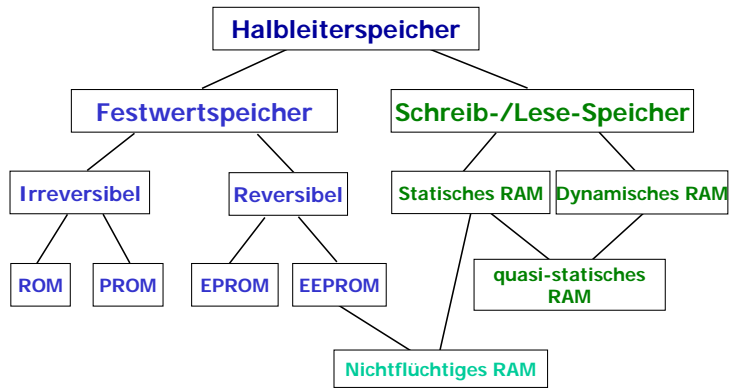

Festwertspeicher (ROM, *Read Only Memory*)

Reversible Festwertspeicher:

Das Einschreiben der Informationen kann wieder rückgängig gemacht werden.

- > UV-löschbaren Festwertspeicher (EPROM): Löschen durch UV-Licht.
- > Elektrisch löschbare Festwertspeicher (EEPROM): können im μP -System selbst elektrisch gelöscht werden. Dieser Vorgang ist jedoch sehr langsam und nur begrenzt oft möglich.
- > Flash-ROM: Werden genauso wie EEPROMs elektrisch programmiert. Die Daten werden nicht byteweise sondern blockweise ausgelesen und geschrieben.

Schreib/Lese-Speicher (RAM, *Random Access Memory*)

RAM (Random Access Memory):


Speicher, auf die während des Normalbetriebs lesend und schreibend zugegriffen werden kann.

Man unterscheidet :

- Statische RAM-Bausteine (SRAM)
- Dynamische RAM-Bausteine (DRAM)

Ergänzung

Kreuzweise rückgekoppelte Inverter

 

Festwertspeicher (ROM, *Read Only Memory*)

Inhalt ist während des Normalbetriebs nur lesbar. Inhalt ist nicht flüchtig (*non volatile*), d. h. er geht bei Abschaltung der Versorgungsspannung nicht verloren

Irreversible Festwertspeicher:

Das Einschreiben einer Information kann nicht wieder rückgängig gemacht werden

- > maskenprogrammierten Festwertspeicher (ROM): Programmierung bei der Herstellung, nur bei großer Stückzahl
- > programmierbare Festwertspeicher (PROM): einmaliges Programmieren durch den Anwender mit Programmiergerät (Durchbrennen von Verbindungen, fusible links)


Schreib/Lese-Speicher (RAM, *Random Access Memory*)

Random Access Memory (RAM): Zugriffszeit unabhängig vom Ort (Adresse) im Speicher

- Inhalt ist jeder Zeit lesbar und schreibbar.
- Inhalt ist flüchtig (*volatile*), d. h. er geht bei Abschalten der Versorgungsspannung verloren.

- > Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
- > Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)

Statische RAM-Speicherzellen (SRAM)

 

Statische RAM-Speicherzellen (SRAM)

Eine Statische CMOS-Speicherzelle besteht aus

- 2 kreuzweise rückgekoppelten Invertern (T_0, T_2 bzw. T_1, T_3).
 - 2 Transistoren T_4 und T_5 zur Ankopplung an die Bitleitungen
- ➔ **6 Transistor Zelle**


Vorteil der CMOS-Zelle:

nur zum Umschaltzeitpunkt fließt Strom

NMOS-Zelle:

Inverter aus n-Kanal-Transistor und Widerstand wird benutzt (Varianten b, c)

Dynamische RAM-Speicherzellen

 

1 Transistorzelle, kleinster Aufwand von allen betrachteten Zellen (1/4 Platzbedarf einer SRAM-Zelle)

Die Information wird in einem Kondensator gespeichert.

Dieser Kondensator wird durch eine vergrößerte Drain-Zone gebildet, die durch eine dünne Isolierschicht vom Drain-Kontakt getrennt ist
Kapazität ca. 0,1 - 0,5 pF → speichert 100 000 - 150 000 Elektronen

Dynamische RAM-Speicherzellen

Lesen:

Problem: Speicherkapazität hat ungefähr die gleiche Größe wie parasitäre Leitungskapazität der Bitleitung
Das Lesen erfolgt durch Ladungsvergleich zwischen Leitungskapazität und Speicherkapazität

Ablauf:

- Zunächst wird die Leitungskapazität vorgeladen (*precharge*), indem die Bitleitung kurz über T_L mit $+U_B$ verbunden wird
- Zum Lesen wird dann über A eine positive Spannung an das Gate des Speichertransistors gelegt
Ist die Speicherkapazität geladen, so findet ein Ausgleich mit den Ladungsträgern der Bitleitung statt
Leseverstärker am Ende der Bitleitung mißt diesen Strom

Dynamische RAM-Speicherzellen

Schreiben:

Durch Anlegen einer positiven Spannung U_{GS} wird der Speichertransistor leitend.

Liegt nun die Bitleitung B auf Masse

➤ Elektronen werden auf die Drain-Zone aufgebracht, der Speicherkondensator geladen

Liegt die Bitleitung B auf U_B

➤ Elektronen werden von der Drain-Zone abgesaugt, der Speicherkondensator entladen

(Zuordnung log. 0 / log. 1 zu Ladung / keine Ladung ist rein willkürlich)

Dynamische RAM-Speicherzellen

- Speichern Daten als elektrische Ladung in einem Kondensator
- Das Lesen bewirkt eine Entladung (*destructive read*)
→ nach dem Lesen muss wieder eingeschrieben werden
- Die Ladung geht nach einiger Zeit auch durch Leckströme verloren → periodische Auffrischung erforderlich (*refresh*)
- Integrationsdichte höher als SRAM (ca. 4 mal)


Vergleich SRAM und DRAM

- Als Speicherzelle wird bei SRAMs ein **Flipflop** verwendet.
➤ Die Speicherzelle hält ihre Programmierung auch ohne Regeneration.
- Die Zugriffszeit bei einem statischen RAM ist wesentlich kürzer als bei einem dynamischen RAM.
- Eine statische Speicherzelle benötigt eine etwa 6 bis 8 Transistoren, eine dynamische dagegen weniger Fläche.

Neue Entwicklung: MRAM

IBM und Infineon mit neuer Speichertechnik: **MRAM** (*Magnetoresistive Random Access Memory*) soll die Vorteile der verschiedenen RAM-Technologien vereinen:

 VLSI Symposium in Kyoto, Japan, Juni 2003



- hohe Geschwindigkeit von SRAMs,
- Dichte und die Kostenvorteile von DRAMs,
- nichtflüchtige Speicherung von Flash-Speichern
- Magnetische statt elektronischer Ladungselemente für die Speicherung
- Mit der MRAMs kann z. B. der Bootvorgang bei PCs und Mobilgeräten entfallen.

PLA (Programmable Logic Array)

Bisher wurde die gesamte Funktionstabelle in einem Speicherbaustein abgespeichert und die Funktion durch ihre DNF realisiert.


Verwendet man stattdessen die DMF, lassen sich Funktionen oft sehr viel kompakter darstellen.

PLA (Programmable Logic Array):

Im Unterschied zum ROM werden bei PLA eingangsseitig **nicht Minterme, sondern Primimplikanten** der Minimalüberdeckung erzeugt.

Dazu wird der Dekoder durch eine UND-Matrix ersetzt.

Schematische Darstellung eines PLA

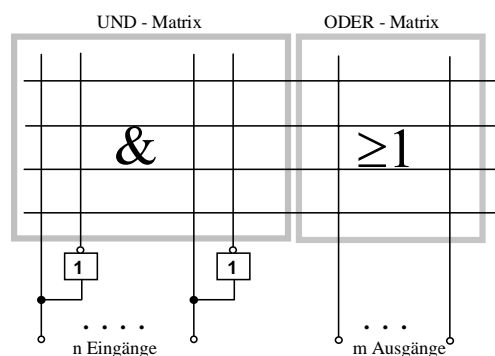


Beispiel

Die (schon minimierten) Funktionen

$$f_1 = a\bar{b} \vee ac \quad \text{und} \quad f_2 = \bar{a}\bar{c} \vee ac \vee ab\bar{c}$$

sollen mit einem PLA realisiert werden.

 

Bündelminimierung


Der Term ac im letzten Beispiel konnte für beide Funktionen verwendet werden, wodurch sich die Anzahl der notwendigen Produktterme reduziert.

Allgemein sollte beim Minimieren mehrerer Funktionen (Funktionsbündeln) immer darauf geachtet werden, nicht jede Funktion für sich zu minimieren, sondern den Gesamtaufwand für alle Funktionen zu optimieren. (Bündelminimierung)

FPLA und PAL

- PLAs werden ähnlich wie ROMs bereits bei der Herstellung personalisiert.
- Ein vom Benutzer zu programmierendes PLA mit fest vorgegebener Anzahl von Eingangsvariablen n , Produkttermen k und Ausgangsvariablen m wird **FPLA (field programmable logic array)** genannt.
- Alternativ dazu werden **PAL-Bausteine (programmable array logic** oder **programmable and logic)** angeboten, bei denen die ODER-Matrix bereits in der Herstellung personalisiert wurde.

Schematische Darstellung eines PAL

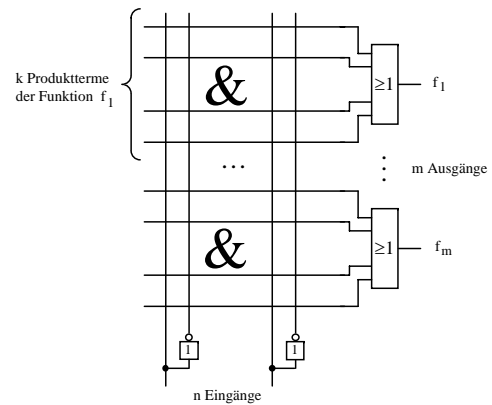

- Verschiedene **PAL-Typen** unterscheiden sich dabei sowohl in der Anzahl der Eingänge und Produktterme, als auch in der Programmierung der ODER-Matrix.
- Die Anzahl der Eingänge der ODER-Gatter von PALs ist damit fest vorgegeben.
- Unbenutzte Eingänge müssen deshalb mit einem "Dummy-Term" belegt werden, der die Funktion nicht verändert.

Beispiel:

