

# 1. Übung


- Mikroprogrammierung (2 Aufgaben)
- MIMA-Architektur

## Aufgabe 1.1

 1. Geben Sie einen schaltalgebraischen Ausdruck für die Antivalenz, der nur NAND-Verknüpfungen enthält.

$$x_1 \leftrightarrow x_2 = \overline{\overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2}} = (\overline{x_1} \overline{\lambda x_2}) \overline{\lambda (x_1 \overline{x_2})}$$

$$\overline{x_1} = x_1 \overline{\lambda} \quad \overline{x_2} = x_2 \overline{\lambda}$$




Takt	S1	S2	S3	S4	A1	A0	R/W	Kommentar
1.	1	0	0	1	0	0	1	$\overline{x_1} \rightarrow$ FFA
2.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
3.	1	1	0	1	0	1	1	$\overline{x_1} \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
4.	-	-	1	0	1	0	0	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 10)
5.	1	0	0	1	0	1	1	$\overline{x_2} \rightarrow$ FFA
6.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
7.	1	1	0	1	0	0	1	$x_1 \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
8.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
9.	1	1	0	1	1	0	1	(<adr. 10> $\overline{\lambda}$ FFE) $\rightarrow$ FFA
10.	-	-	1	0	1	1	0	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 11)

## Aufgabe 1.3

Quellcode	Kommentar
NOT[00]	$\overline{x_1} \rightarrow$ FFA
TAE	FFA $\rightarrow$ FFE
NAND[01]	$\overline{x_1} \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
STA [10]	FFA $\rightarrow$ RAM (adresse 10)
NOT[01]	$\overline{x_2} \rightarrow$ FFA
TAE	FFA $\rightarrow$ FFE
NAND[00]	$x_1 \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
TAE	FFA $\rightarrow$ FFE
NAND[10]	(<adr. 10> $\overline{\lambda}$ FFE) $\rightarrow$ FFA
STA[11]	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 11)

# Hierarchie

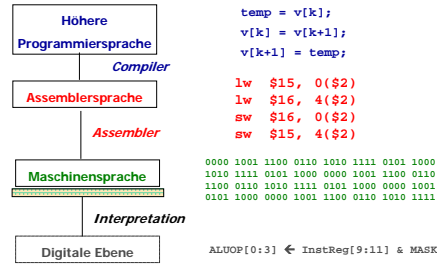

## Aufgabe 1.2

2. Geben Sie die zur Steuerung des Datenflusses notwendigen Bitkombinationen (Belegungen der Steuervariablen) für die 2:1-MUX/DMUX an, die zur Berechnung der Antivalenz nötig sind.

Tragen Sie diese Bitkombinationen zeilenweise in einer Tabelle ein, wobei jede Zeile einer Periode des Taktes entspricht.

Wird mit einer Zeile (=Bitkombination) der RAM-Baustein angesprochen, so ist die Adresse in der Tabelle einzutragen.

## Aufgabe 1.3

3. Entwerfen Sie eine „Programmiersprache“, d. h. Befehle in lesbarem Quellcode, wobei ein Befehl einer Zeile der Tabelle (= Objektcode) entspricht. Jeder Befehl soll die auszuführende Operation und ggf. die RAM-Adresse (Hauptspeicheradresse) enthalten.


Befehlsformat: **Operation [RAM-Adresse]**

## Aufgabe 1.4

 4. Geben Sie ein „Programm“ zur Berechnung der Äquivalenzfunktion  $x_1 \leftrightarrow x_2$  an.


$$x_1 \leftrightarrow x_2 = \overline{\overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2}} = (\overline{x_1} \overline{\lambda x_2}) \overline{\lambda (x_1 \overline{x_2})}$$

$$\overline{x_1} = x_1 \overline{\lambda} \quad \overline{x_2} = x_2 \overline{\lambda}$$



 
# Aufgabe 1

Mit einem einfachen Rechenwerk soll die Funktion  $x_1 \leftrightarrow x_2$  implementiert werden. Der Datenfluss enthält lediglich ein NAND-Gatter zur logischen Verknüpfung zweier Operanden. Die Daten stehen in D-Flipflops, die mit ansteigender Taktflanke gesteuert werden.



 
## Aufgabe 1.2

$\overline{x_1} = x_1 \overline{\lambda}$  bilden!



Takt	S1	S2	S3	S4	A1	A0	R/W	Kommentar
1	1	0	0	1	0	0	1	$\overline{x_1}$ bilden und in Flipflop FFA speichern

 



Takt	S1	S2	S3	S4	A1	A0	R/W	Kommentar
1.	1	0	0	1	0	0	1	$\overline{x_1} \rightarrow$ FFA
2.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
3.	1	1	0	1	0	1	1	$\overline{x_1} \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
4.	-	-	1	0	1	0	0	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 10)
5.	1	0	0	1	0	1	1	$\overline{x_2} \rightarrow$ FFA
6.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
7.	1	1	0	1	0	0	1	$x_1 \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
8.	0	-	1	1	-	-	1	FFA $\rightarrow$ FFE
9.	1	1	0	1	1	0	1	(<adr. 10> $\overline{\lambda}$ FFE) $\rightarrow$ FFA
10.	-	-	1	0	1	1	0	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 11)

## Aufgabe 1.4

NOT[00]	$\overline{x_1} \rightarrow$ FFA
STA [10]	FFA $\rightarrow$ adresse 10
NOT[01]	$\overline{x_2} \rightarrow$ FFA
TAE	FFA $\rightarrow$ FFE
NAND[10]	$\overline{x_1} \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
STA [10]	FFA $\rightarrow$ adresse 10
LOAD[00]	$x_1 \rightarrow$ FFE
NAND [01]	$x_1 \overline{\lambda x_2} \rightarrow$ FFA
TAE	FFA $\rightarrow$ FFE
NAND[10]	(<adr. 10> $\overline{\lambda}$ FFE) $\rightarrow$ FFA
STA [11]	FFA $\rightarrow$ RAM (adr. 11)
  
# Aufgabe 1

Die Variablen  $x_1$  und  $x_2$  stehen im RAM unter der Adresse 00 und 01, das Ergebnis soll in 11 abgelegt werden. Die Speicherzelle mit der Adresse 10 ist frei verfügbar z. B. für Zwischenergebnisse. Dabei bedeutet R/W = 1 lesen und R/W = 0 schreiben.




Takt	S1	S2	S3	S4	A1	A0	R/W	Kommentar
1.	1	0	0	1	0	0	1	$\overline{x_1} \rightarrow$ FFA

## Aufgabe 1.3

Es werden vier verschiedene Befehle benötigt, z. B.

- **NOT [adresse]**  
Das Bit an der Adresse **adresse** holen und invertieren. Das Ergebnis steht in FFA
- **NAND[adresse]**  
Das Bit an der Adresse **adresse** holen und mit dem Bit in FFE durch die NAND-Funktion verknüpfen. Das Ergebnis steht in FFA
- **TAE**  
Transferiert den Inhalt von FFA nach FFE
- **STA[adresse]**  
Speichert den Inhalt von FFA an der Adresse **adresse**


## Steuerwerk

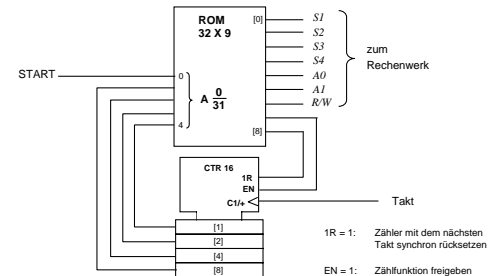

# Aufgabe 2
 
## Gegeben:

Eine mikroprogrammierbare Schaltung besteht aus einem Bus, 4 Registern, einer ALU und einigen Tri-State-Treibern



# Aufgabe 2

## Gesucht:

Mikroprogramme für die folgenden Operationen 1-5 durch Programmierung eines Datenpfades:


		Controlsignale	Operation
1.	$x = x + y$	$C_1, C_0$ 0 0	A + B
2.	$x = x - y$	0 1	A - B
3.	$x = x \text{ and } y$	1 0	A and B
4.	$x = x \text{ or } y$	1 1	A oder B
5.	$y = x$ (move x to y)		

# Tri-State-Treiber


Gatter, die neben den Pegelzuständen H (high) und L (low) einen **dritten hochohmigen Zustand** besitzen.

- In diesem Zustand ist der Ausgang hochohmig gegen Betriebsspannungen beider Polaritäten.
- Diese Gatter ermöglichen es, mehrere Gatterausgänge auf eine gemeinsame Leitung zusammenzuschalten (Bussystem)
- Sie dienen auch durch Ausgangstreiber zur elektrischen Anpassung der Prozessorsignale an die Signalspezifikationen, die von anderen Systemkomponenten verlangt werden.


# Tri-State-Treiber

 

# CMOS Tri-state-Inverter

 


# Bidirektionale Tri-state-Gatter

 
 
# Lösung 2

Mikroprogramme für die Operationen 1-4:

- X auf dem Bus legen. Warten bis die Daten stabil anliegen.
- X ins Register A laden.
- Y auf dem Bus legen. Warten bis die Daten stabil anliegen.
- Y ins Register B laden.
- Ergebnis auf den Bus. Warten bis es stabil anliegt.
- Ergebnis ins Register X laden.




# Lösung

EAX	0	0	1	1	1	1		
LDX	1	1	1	1	1	0		
EAY	1	1	0	0	1	1		
LDY	1	1	1	1	1	1		
LDA	1	0	1	1	1	1		
LDB	1	1	1	0	1	1		
EALU	1	1	1	1	0	0		
C <sub>1</sub>	-	-	-	0	0	0	0	1
C <sub>0</sub>	-	-	-	0	0	0	1	0

$x = x + y$   
 $x = x - y$   
 $x = x \text{ and } y$   
 $x = x \text{ or } y$

# Lösung

 


Mikroprogramm für die Operation 5:

- X auf dem Bus legen. Warten bis die Daten stabil anliegen.
- Y laden.

EAX	0	0
LDX	1	1
EAY	1	1
LDY	1	0
LDA	1	1
LDB	1	1
EALU	1	1
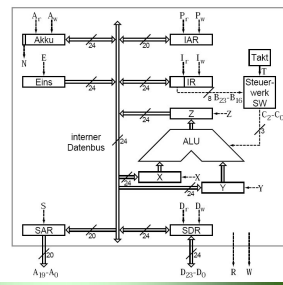
# Mima-Architektur (Siehe Übungsblatt 2)


- Mikroprogrammierte Minimalmaschine (von-Neumann-Prinzip)
- SW mit 10 Meldesignale, 18 Steuersignale und Mikroprogramm Speicher für maximal 256 Mikrobefehle
- Befehlsabarbeitung:
  - Lese-Phase
  - Dekodierphase
  - Ausführungsphase
- 3 Taktzyklen für Lese- und Schreibzugriffe


 
# Mima-Architektur

Mikroprogramm für die Lesephase besteht aus 5 Mikrobefehlen:


- Takt: IAR → SAR; IAR → X; R = 1
- Takt: Eins → Y; R = 1
- Takt: ALU auf Addieren; R = 1
- Takt: Z → IAR
- Takt: SDR → IR



# Mima-Architektur

- Takt: IAR → SAR; IAR → X; R = 1
- Takt: Eins → Y; R = 1
- Takt: ALU auf Addieren; R = 1
- Takt: Z → IAR
- Takt: SDR → IR

Mikrobefehlsformat

 

# Befehlsformate, ALU-Operationen, ...


Op Code	Adresse oder Konstante	OpCode	Mnemonic	Beschreibung
0		0	LDC c	c → Akku
1		1	LDV a	<a> → Akku
2		2	STV a	Akku → <a>
3		3	ADD a	Akku + <a> → Akku
4		4	AND a	Akku AND <a> → Akku
5		5	OR a	Akku OR <a> → Akku
6		6	XOR a	Akku XOR <a> → Akku
7		7	EQL a	falls Akku = <a>: -1 → Akku sonst: 0 → Akku
8		8	JMP a	a → IAR
9		9	JMN a	falls Akku < 0: a → IAR
F0		F0	HALT	stoppt die MIMA
F1		F1	NOT	bilde Eins-Komplement von Akku → Akku
F2		F2	RAR	rotiere Akku eins nach rechts → Akku

# Beispiel

Mikroprogramm für:

OR a Akku OR <a> → Akku

 - Takt: IAR → SAR; IAR → X; R = 1
- Takt: Eins → Y; R = 1
- Takt: ALU auf Addieren; R = 1
- Takt: Z → IAR
- Takt: SDR → IR



# Mima-Architektur

JAVA-Simulation der MIMA, Beispielprogramme und ein c-Interpreter auf der TI-Homepage:

<http://i61www.ira.uka.de/users/asfour/TI/Mima/>